

Lab1 运算器与寄存器

1. 设计逻辑

(1) ALU：为了实现 ALU 的加、减、与、或、非、异或功能，用自己拟定的 4 位操作码来区分功能：

0001——加 0010——减 0011——与

0100——或 0101——非 0110——异或

用行为级建模风格电路。减法运算为减数取反加一后做加法运算

对于进位的判别：最高位有进位（此时当作无符号数）

对于借位的判别：被减数小于减数，结果符号位为 1

对于溢出的判别：作为有符号数时，加法：最高位进位和次高位不同

减法：取反加一作为加法

对于零标志的判别：结果为 6'b000000 则零标志为 1

4 位标志位 f[3]=1 零标志 f[2]=1 溢出 f[1]=1 借位 f[0]=1 进位

(2) Fibonacci 数列：利用 ALU 的加法功能和存储器的存值功能实现 Fibonacci 数列的输出。将两个 6 位初始值分别置于两个存储器清零后的输入端，存储器为时钟上沿触发，存储器输出接入 ALU 的两个输入端，限定 ALU 的操作数为 0001 执行加法运算，并将输出结果接入第二个存储器。在下一个时钟上沿，第一个存储器的值更新为第二个存储器的值，第二个存储器的值更新为 ALU 的输出结果。

2. 核心代码

```

23 module lab1_1(
24     input [5:0]a,
25     input [5:0]b,
26     input [3:0]s, //0001加 0010减 0011与 0100或 0101非 0110异或
27     output reg [5:0]y,
28     output reg [3:0]f //f[0]进位 f[1]借位 f[2]溢出 f[3]零
29 );
30 reg [5:0]c;
31
32 always @(*)
33 begin
34     f=4'b0000;
35     case(s)
36     4'b0000:
37     begin
38         y=6'b0; f=4'b0000;
39     end
40     4'b0001:
41     begin
42         y=a+b;
43         if(y==0)
44         begin
45             f[3]=1;
46         end
47         else if((a[5]==0 && b[5]==0 && y[5]==1))
48         begin
49             f[2]=1;
50             f[0]=1;
51         end

```

```

57     else if((a[5]==1 && b[5]==0 && y[5]==0) || (a[5]==0 && b[5]==1 && y[5]==0))
58     begin
59         f[0]=1;
60     end
61 end
62 4'b0010:
63 begin
64     c=~b;
65     c=c+1;
66     y=a+c;
67     if(a[5]==b[5])
68     begin
69         if(a<b)
70             f[1]=1;
71     end
72     else if(a[5]==1 && b[5]==0)
73     begin
74         f[1]=1;
75         if(y[5]==0)
76         begin
77             f[2]=1;
78         end
79     end
80     else if(a[5]==0 && b[5]==1 && y[5]==1)
81     begin
82         f[2]=1;
83     end

```

ALU_code(2)

这里只放 ALU 加法与减法的代码，其他运算过于简单，略过

Fibonacci 代码：

```

23 module lab1_3_C(
24     input [5:0]f0,
25     input [5:0]f1,
26     input rst,
27     input clk,
28     output wire [15:0]fn
29 );
30 wire [3:0]s;
31 reg [15:0]f2;
32 reg [15:0]f3;
33 assign s=4'b0001;
34
35 ALU FIB(.a(f2),.b(f3),.s(s),.y(fn));
36 always @(posedge clk)
37 begin
38     if(rst)
39     begin
40         f2<=f0;
41         f3<=f1;
42     end
43     else
44     begin
45         f2<=f3;
46         f3<=fn;
47     end
48 end
49 endmodule
50


```

Fibonacci_code

3. 仿真结果与下载结果：

做 Fib 的仿真时，设定初始输入的值为 0 和 1，在 reset 后启动


下载照片：

 

ALU 下载照片 (1)



ALU 下载照片 (2)

 

GID: 2201702931

姓名：王嵘晟

身份: 本科生

学号: PB17111614



2201702931

校园一卡通管理中心

<http://ecard.ustc.edu.cn>

联系电话: 63603949




个人信息



手机应用

此卡妥善保管，避免折损，限本人使用。丢失需立刻挂失。拾获此卡，请交回一卡通中心。

 





上图为输出 Fibonacci 数列的抓拍，初始值为 2 3

4. 结果分析

ALU 运算结果准确，Fibonacci 数列输出准确

5. 实验总结

在近 3 个月没有写 verilog 代码后，对语法有些生疏。还好在编写代码时慢慢找回了感觉。设计 ALU 以及用 ALU 和存储器的组合输出 Fibonacci 数列以实现 ALU 的应用，算不上难度很大的实验，大概主要为了适应。在 Fib 仿真时发现代码逻辑的诸多问题，但已成功修改。

6. 意见/建议：

希望在今后的实验中实验要求可以给的更明确，防止引起歧义而带来没有必要的时间浪费。