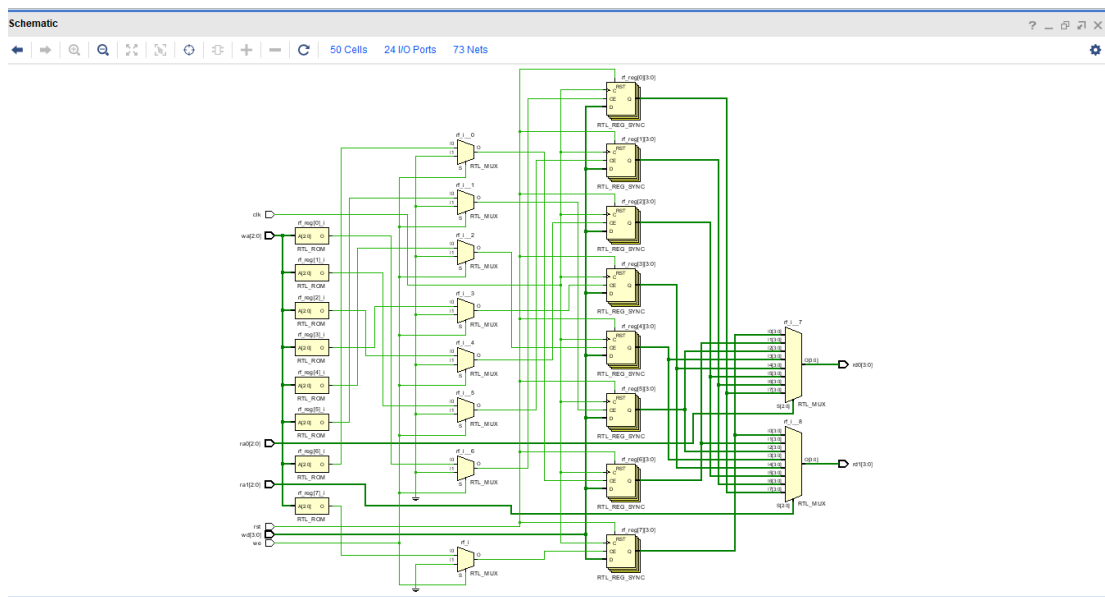


# Lab3 寄存器堆与计数器

## 1. 设计逻辑

### (1) 寄存器堆

设计 8\*4 的寄存器堆，8 个四位寄存器，wa 为写入地址，wd 为写入数据，ra0 ra1 为读出地址，rd0 rd1 为读出数据，we 为写入使能，we=1 时可以写入，时钟上沿时输入，rst 将寄存器中数据清零。




数据通路
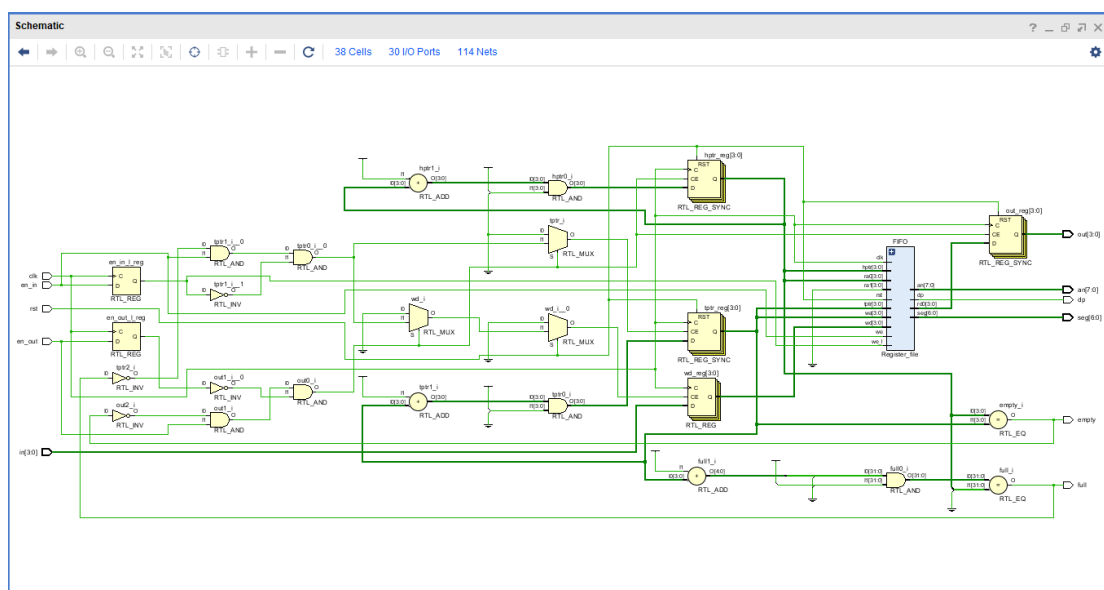
### (2) FIFO 循环队列

设计长度为 8 的 FIFO 循环队列，使用头指针 hptr 和尾指针 tptr 标记队头和队尾元素，当队空时，hptr=tptr，当队满时，hptr= (tptr+1) %8.由于时钟分频只用来控制数码管，于是使用两个变量 en\_in\_l 和 en\_out\_l 来表示上一个时钟周期时 en\_in 和 en\_out 的值，当队列没有满且 en\_in=1,en\_in\_l=0 时，元素入队，当队列没有空且 en\_out=1, en\_out\_l=0 时出队。rst 清空寄存器堆中值。同时用 hptr 和 tptr 的相对位置来判断 8 个七段数码管哪一个亮。即头指针尾指针中间的元素让七段数码管亮。把

头尾指针扩展成 4 位实现循环队列，写入时， $hptr+1$ ，且  $hptr=hptr\%8$ ，  
读出时， $tptr+1$ ，且  $tptr=tptr\%8$ 。



数据通路。

## 2. 核心代码

```

module Register_file(
    input clk,
    input rst,
    input we,
    input [2:0]ra0, //m=3 寄存器数量=8
    input [2:0]ra1,
    input [2:0]wa,
    input [3:0]wd, //n=4 位数
    output [3:0]rd0,
    output [3:0]rd1
);
    reg [3:0]rf[7:0];
    integer i;

    assign rd0=rf[ra0];
    assign rd1=rf[ra1];

    always @(posedge clk)
    begin
        if(rst)
            begin
                for(i=0;i<8;i=i+1)
                    rf[i]<=4'b0;
            end
        else if(we)
            begin
                rf[wa]<=wd;
            end
        end
    end
endmodule

```

寄存器堆，使用二维数组，rf[wa]<=wd 将值写入寄存器堆

```
assign empty=(hptr==tptr);
assign full=((tptr+1)%8==hptr);

| always @(posedge clk) //输出时序
| begin
|   en_in_l<=en_in;
|   en_out_l<=en_out;
|   if(rst)
|   begin
|     out<=0;
|     hptr=0;
|     tptr=0;
|   end
|   else if(!empty && en_out && !en_out_l)
|   begin
|     out<=rd0;
|     hptr=(hptr+1)%8; //队首读出
|   end
|   else if(!full && en_in && !en_in_l)
|   begin
|     wd<=in;
|     tptr=(tptr+1)%8; //队尾写入
|   end
| end
end

Register_file FIFO(.clk(clk),.we(en_in),.we_l(en_in_l),.rst(rst),.ra0(hptr),.hptr(hptr),.tptr(tptr),.wa(tptr),.wd(wd),.rd0(rd0),.seg(seg),.an(an),.dp(dp));
```

FIFO 队列逻辑，rst 时将 out 和头尾指针清零，并在相应条件下写入和读出

数据

```
reg [3:0]seg_in;
reg [7:0]seg_sel;
seg_ctrl seg_ctrl(seg_in,seg_sel,seg,an);
reg [23:0]cnt;
always @(posedge clk)
begin
  if (cnt==24'd4999999)
  begin
    cnt=0;
    clk1=~clk1;
  end
  else
  begin
    cnt=cnt+1;
    dp=1;
    if(rst)
    begin
      seg_sel<=8'b01111111;
      dp=0;
      seg_in<=4'b1111;
    end
    else
    begin
      case(cnt[15:13])
```

对 100MHz 时钟分频以满足七段数码管使用频率，并在 rst 时使得最左端的

小数点亮

```

3'b000:
if ((hptr<=tptr & (7<hptr | 7)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=7 & 7<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==7) dp=0;
    seg_sel<=8'b11111110;
    seg_in<=register[7];
end
3'b001:
if ((hptr<=tptr & (6<hptr | 6)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=6 & 6<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==6) dp=0;
    seg_sel<=8'b11111101;
    seg_in<=register[6];
end
3'b010:
if ((hptr<=tptr & (5<hptr | 5)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=5 & 5<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==5) dp=0;
    seg_sel<=8'b111111011;
    seg_in<=register[5];
end
3'b011:
if ((hptr<=tptr & (4<hptr | 4)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=4 & 4<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==4) dp=0;
    seg_sel<=8'b11110111;
    seg_in<=register[4];
end

3'b101:
if ((hptr<=tptr & (2<hptr | 2)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=2 & 2<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==2) dp=0;
    seg_sel<=8'b11011111;
    seg_in<=register[2];
end
3'b110:
if ((hptr<=tptr & (1<hptr | 1)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=1 & 1<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==1) dp=0;
    seg_sel<=8'b10111111;
    seg_in<=register[1];
end
3'b111:
if ((hptr<=tptr & (0<hptr | 0)=tptr))|(hptr>tptr &(tptr<=0 & 0<hptr))) seg_sel<=8'b11111111;else
begin
    if (hptr==0) dp=0;
    seg_sel<=8'b01111111;
    seg_in<=register[0];
end
endcase

```

判别哪个七段数码管亮的代码

### 3. 仿真结果与下载结果:


下载结果:



Wa=010,wd=1110,ra0=010,rd0 如 led 显示所示



Wa=011 wd=1011 ra0=011 rd0 如 led 显示所示

 

Rst, 队空, 只亮小数点



入队 1234567, 队满, 1 位队头






1 出队，2 为队头




验证为循环队列

仿真截图：

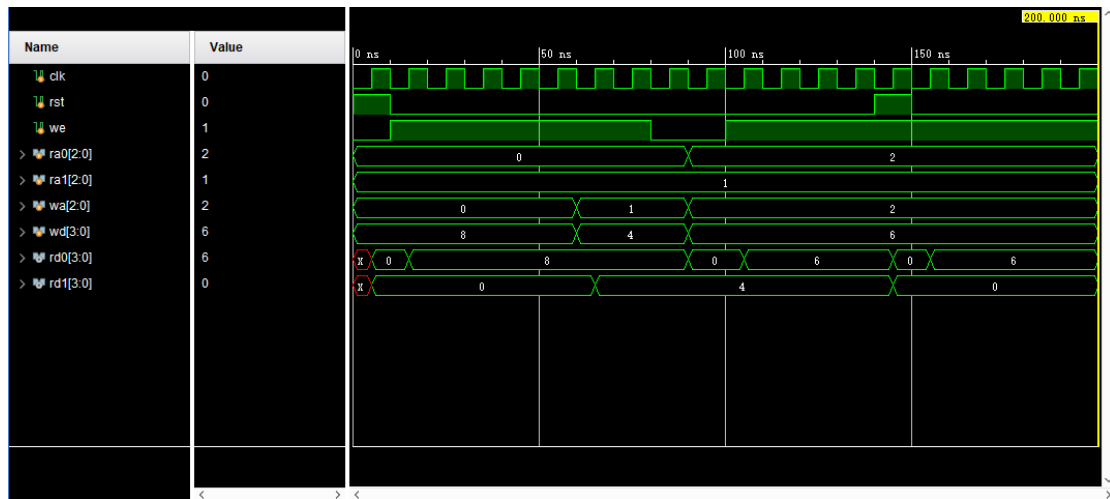

## 寄存器堆

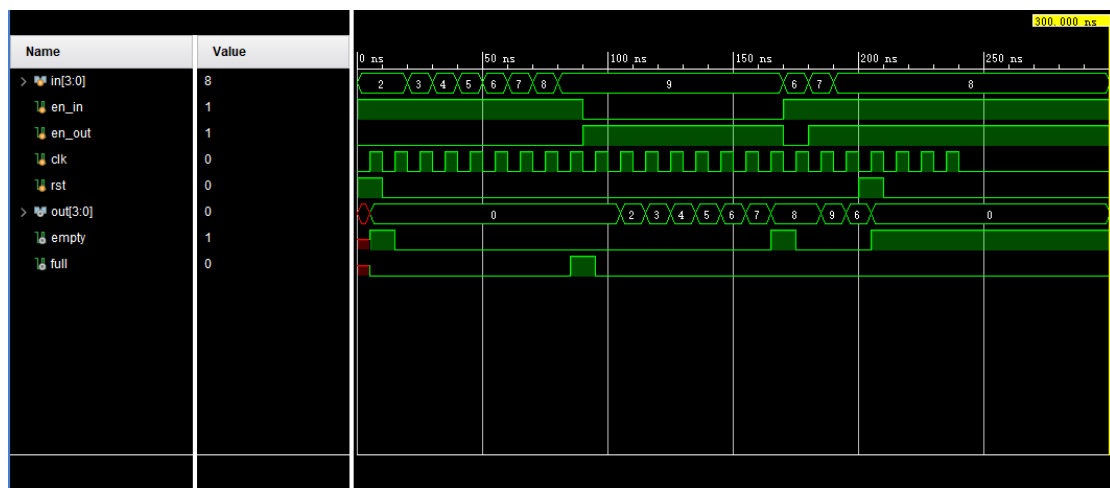

## FIFO 循环队列

#### 4. 仿真代码:



```

Register_file LUT(.clk(clk),.we(we),.rst(rst),.ra0(ra0),.ra1(ra1),.wa(wa),.wd(wd),.rd0(rd0),.rd1(rd1));

initial
begin
    rst=1; we=0; ra0=0; ra1=1; wa=0; wd=8; clk=0; #5
    clk=1; #5
    rst=0; we=1; clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    rst=0; clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    wa=1; wd=4; clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    we=0; clk=0; #5
    clk=1; #5
    wa=2; wd=6; ra0=2; clk=0; #5
    clk=1; #5
    we=1; clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5

```

### 寄存器堆仿真代码

```

FIFO DUT(.in(in),.en_in(en_in),.en_out(en_out),.clk(clk),.rst(rst),.out(out),.empty(empty),.full(full));

initial
begin
    in=2; en_in=1; en_out=0; rst=1; clk=0; #5
    clk=1; #5
    rst=0; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=3; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=4; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=5; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=6; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=7; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=8; clk=0; #5
    clk=1; #5
    in=9; clk=0; #5
    clk=1; #5
    en_in=0; en_out=1; clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5
    clk=1; #5
    clk=0; #5

```

### FIFO 仿真代码

## 5. 结果分析

仿真和下载结果正确，但是 FIFO 队列有一个状态延迟

## 6. 实验总结

本次试验学习了寄存器堆的设计以及用寄存器堆实现 FIFO 循环队列。实现 FIFO 循环队列时使用七段数码管，难点在于使用板载时钟分频只能用于七段数码管，如何控制输入输出使能信号在时钟周期中单次有效。FPGA 开发板似乎有一小问题，不过更改了按键后下载结果勉强可以通过。

#### 7. 意见/建议：

实验要求不是很具体，导致操作过程中可能会有一些意想不到的问题。